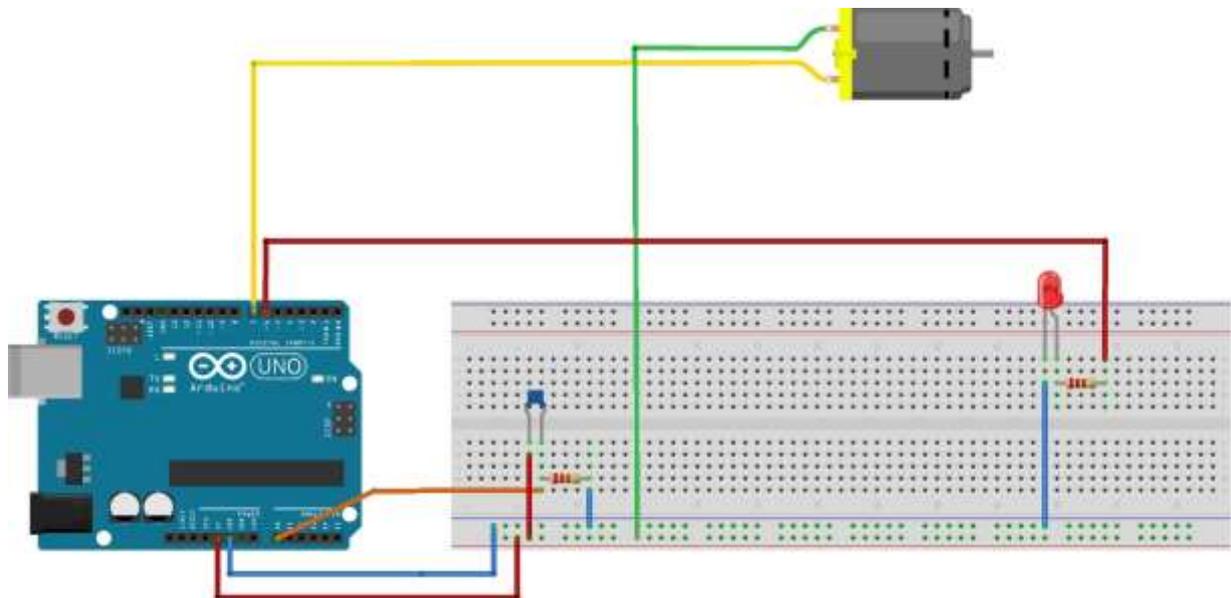


PRÜFUNGSVORBEREITENDE AUFGABE 4

Konstruiere ein Modell einer **Lüftungsanlage**.

(NTC löst Lüftermotor aus, sonst leuchtet eine LED.)



fritzing

